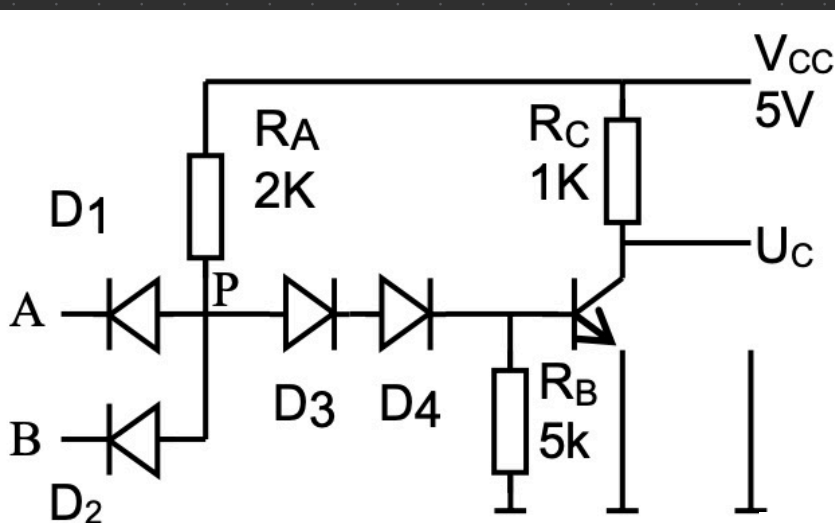


Se va realiza un circuit  $S_i$  - cu diode si tranzistoare cu deplasare de nivel prin diode. Se vor măsura în continuare parametrii statici si dinamici ai circuitului realizat.



A	B	$V_P$	$V_{BE}$	F
0	0	0,95	0	1
0	1	0,95	0	1
1	0	0,95	0	1
1	1	2,25	0,75	0

